



Noël approche à grand pas, le père Noël aussi.

A l'occasion de cette belle nuit de décembre, nous allons confectionner de jolies guirlandes lumineuses afin que le père Noël ne nous rate pas le soir venu!

Pour cela, nous aurons besoin d'un kit Arduino et d'une guirlande lumineuse!

Bonne chance!



II - Comment faire?

Il faut télécharger Arduino:
https://www.arduino.cc/en/Main/Donate

- Pour télécharger la librairie :

Croquis > Inclure une bibliothèque > Gérer les bibliothèques > chercher FTRGBLED puis installer.


Pour commencer récupérer le code démo :


Fichier > Exemples > FTRGBLED > « Colour Wheel »



II – Comment faire?

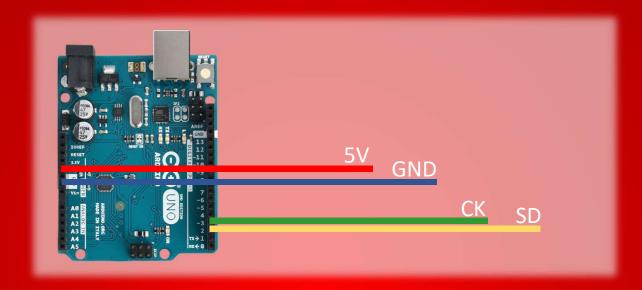- Schéma des connexions avec la guirlande :



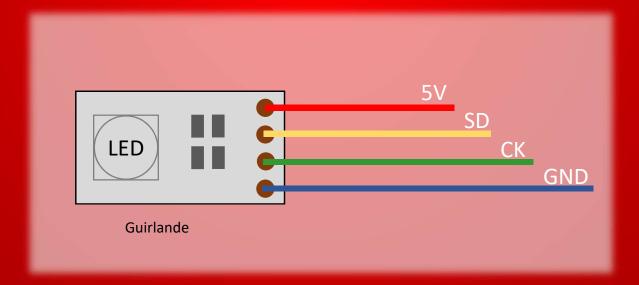



III - Modalité de rendu

Envoyer à nicolas.mori@epitech.eu le code téléversé dans l'Arduino, il sera évalué sur l'originalité de l'éclairage fournit et le travail pour y être parvenu.

Une participation au challenge vaut 1/6ème de crédit sur le module innovation. Les meilleurs rendues seront valorisés jusqu'à 1/3ème de crédit supplémentaire.

